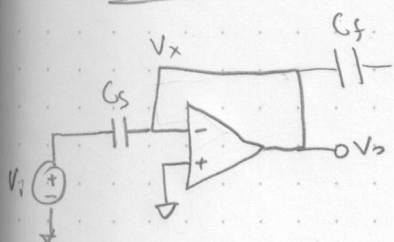


6) Cont'd

Circuit 5




$$Q_{+3} = V_i C_S \quad Q_{S3} = 0$$

$$V_x = 0 \quad V_S = V_i - V_x = V_i$$

$$Q_{S5} = V_i C_S \quad Q_{+5} = Q_{+3} = V_i C_S$$

Circuit 7

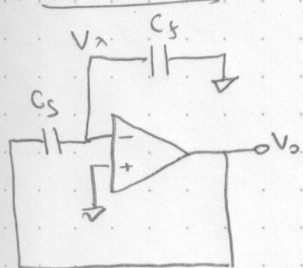

$$Q_{S5} = V_i C_S \quad Q_{S5} = V_i C_S$$

$$V_x \Rightarrow 0, \quad Q_S \rightarrow C_S$$

$$Q_S = 2 \cdot V_i C_S \quad Q = V \cdot C \Rightarrow V = \frac{Q}{C}$$

$$V_o = \frac{Q_S}{C_S} = \frac{2V_i C_S}{C_S} = 2 \cdot V_i$$

The result is interesting because first, it's not dependent on the relative values of  $C_S$  and  $C_S$ , that is,  $C_S$  and  $C_S$  don't appear in the gain equation. Second it's interesting because it's non-inverting. If the switches are good and the capacitors aren't leaky this is a neat way to get a precision gain as the component values don't matter.