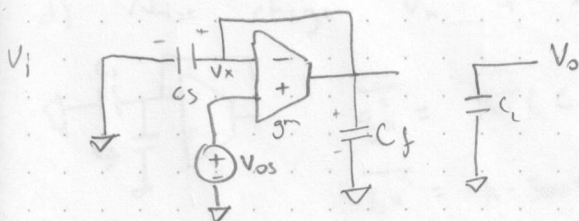



4) $f_{clk} = 10 \text{ MHz}$ $T_{\phi_1} = T_{\phi_2} = \frac{T_{clk}}{2}$ $C_s = C_L = 2 \text{ pF}$ $C_f = 1 \text{ pF}$ $G_m = 1 \text{ mS}$ $r = 1$ $\alpha = 3$

a) Voltage gain from V_i to V_o

ϕ_1 circuit



ϕ_2 circuit

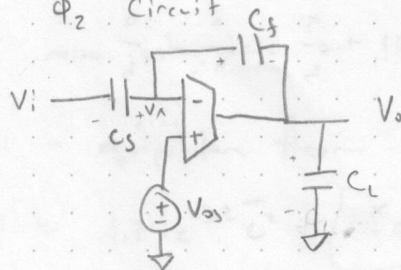

$$Q = C \cdot V_c$$

$$Q_L = C_L \cdot V_o$$

$$V_x \approx \text{Virtual Gnd} \approx V_{os}$$

$$\phi_1, V_{cs} = V_{cf} = V_{os} \quad Q_x = 0$$

$$\phi_2, V_{cs} = V_x - V_i \quad V_{cf} = V_x - V_o \quad Q_x = 0$$

$$Q_x = 0 = C_s(V_x - V_i) + C_f(V_x - V_o) = C_s V_x - C_s V_i + C_f V_x - C_f V_o$$

$$C_f V_o = C_s V_x - C_s V_i + C_f V_x = V_x(C_s + C_f) - C_s V_i$$

$$V_x = V_{os} \approx 0$$

$$C_f V_o = -C_s V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{C_s}{C_f} = -\frac{2 \text{ pF}}{1 \text{ pF}} = -2$$

b) $V_{os} = 10 \text{ mV}$ $A_v = 100$

$$\phi_1, V_c = V_{os} \cdot \frac{A}{1+A}$$

$$\phi_2, V_o = A(V_{in} - V_c + V_{os}) = A(V_{in} - V_{os} \frac{A}{1+A} + V_{os})$$

$$V_o = A V_{in} + A V_{os} \left(1 - \frac{A}{1+A}\right) \Rightarrow A \left(1 - \frac{A}{1+A}\right) = A - \frac{A^2}{1+A} = 0.99$$

$$V_o = A V_{in} + 0.99 V_{os} - \beta V_o \quad \beta = \frac{C_f}{C_f + C_s} = \frac{1}{3}$$

$$V_o + \beta V_o = A V_{in} + 0.99 V_{os}$$

$$V_o (1 + \beta) = A V_{in} + 0.99 V_{os}$$

$$V_o = \frac{A V_{in} + 0.99 V_{os}}{1 + \beta} \quad \begin{matrix} V_i = 0, & V_{os} = 0.99 \\ V_o = & \frac{V_{os}}{1 + \beta} \end{matrix}$$

$$\text{Input referred noise} \sim \frac{V_{os}}{A}$$