

3) c)  $R_{per} = 177 \text{ } \Omega / 10 \mu \text{ m nmos}$   $35.2 \mu \text{ pmos}$

$$N = -\ln(0.1/100) = 6.9$$

$$N \tau = 5 \text{ ns} \quad \tau = RC$$


$$NRC = 5 \text{ ns} \quad R = \frac{5 \text{ ns}}{N \cdot C} = \frac{5 \text{ ns}}{6.9 \cdot 1 \text{ pF}} = 724 \Omega$$

$$\text{width}_n = 10 \mu \text{ m} \cdot \frac{177}{724} = 2.44 \mu \text{ m}$$

$$\text{width}_p = K \cdot \text{width}_n = 8.60 \mu \text{ m}$$

4)  $W = 10 \mu \text{ m}$   $L = 0.2 \mu \text{ m}$   $C_{ox} = 10 \text{ fF}/\mu \text{ m}^2$   $V_t = 0.4$   $C_{ol} = 0.1 \text{ fF}/\mu \text{ m}$

Clock period is long

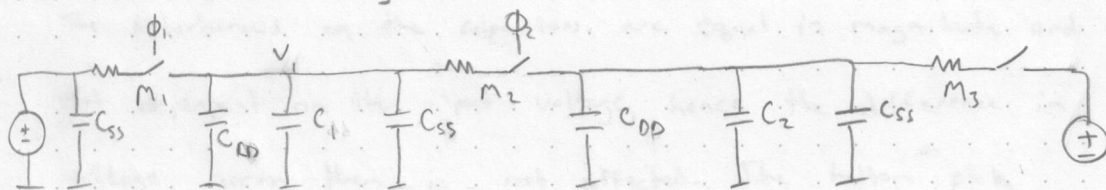

a)  $C_{gs} = C_{gs} + C_{sb}$   $C_{gd} = C_{gs} + C_{db}$   $C_{ol} = 10 \mu \text{ m} \cdot 0.1 \frac{\text{fF}}{\mu \text{ m}} = 1 \text{ fF}$

At  $t_1$  and  $t_2$   $V_g = 0$  for all nmos  $\rightarrow$  subthreshold

In subthreshold  $1 \text{ pF} \gg C_{ol} \parallel C_{gs}$

$$C_{gs} = C_{ol} \quad C_{gd} = C_{ol}$$

$$C_{sb} = C_{j sb} \quad C_{db} = C_{j sb}$$

$$\overline{V_n^2} = \frac{KT}{C_1} = 41.41 \mu \text{ V}^2 = \boxed{6.44 \mu \text{ V rms}}$$

b)  $V_i$  at  $t_1$

before  $t_1$ , while  $\phi_1$  is high,  $V_i = V_{in} = 1 \text{ V}$

When  $\phi_1 \downarrow$  the charge of  $M_1$  will be distributed into the source and into  $C_1$ ,  $\sim 50/50$

$$Q_{channel} \hat{=} -WL C_{ox} (V_{dd} - V_{in} - V_t) = -20 \mu \text{ m} \cdot 0.2 \mu \text{ m} \cdot 10 \text{ fF}/\mu \text{ m}^2 \cdot (1.8 - 1.0 - 0.4)$$

$$Q_{ch} = -16 \text{ fC}$$

$$V_{out} = V_{in} - \frac{Q_{ch}}{2C_1} = 0.992 \text{ V} \rightarrow 8 \text{ mV offset}$$

c)  $V_{out} = V_{in} - V_{dd} \frac{C_{ov}}{C_{ol} + C} = 0.9982 \text{ V} \rightarrow 1.8 \text{ mV offset}$